

Том
LXXXVIII

Труды Всесоюзного научно-исследовательского
института морского рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО)

1972

УДК 664.951.002.5 : 664.951.3

О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В АГРЕГАТАХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОПЧЕНИЯ РЫБЫ

А.Х.Патеев
КаспНИРХ

Коронирующие электроды электрокоптильных установок обычно питается током высокого напряжения от выпрямителей. Как правило, выпрямители работают без сглаживающих фильтров. Без фильтра выпрямленный ток имеет пульсирующий характер. При однополупериодном выпрямлении амплитуда импульса тока в 3,14 раза превышает постоянную составляющую. Синхронно с пульсацией изменяется и ток короны, периодически прерываясь при снижении напряжения ниже предела возникновения короны.

Пульсация тока короны оказывается и на характере осаждения коптильных веществ. Поверхность рыбы оказывается окрашенной неравномерно, мазками.

Прерывистый ток отрицательно сказывается на работе всей установки, деталях выпрямителя и коптильной камеры, приводит к пробоям между электродом и транспортером с рыбой и отключению тока.

В современных электрокоптильных установках в основном применяются два типа коронирующих электродов: струнные и игольчатые. Первые представляют собой ряд проводов, вторые - лист металла или решетчатую рамку с короткими заостренными отрезками проволоки, прикрепленными в шахматном порядке перпендикулярно к плоскости электрода.

На рис. I показан характер изменения тока короны электродов: струнного (кривая 2) из проводов диаметром 0,31 мм и игольчатого (кривая 1) из проволоки диаметром 1 мм.

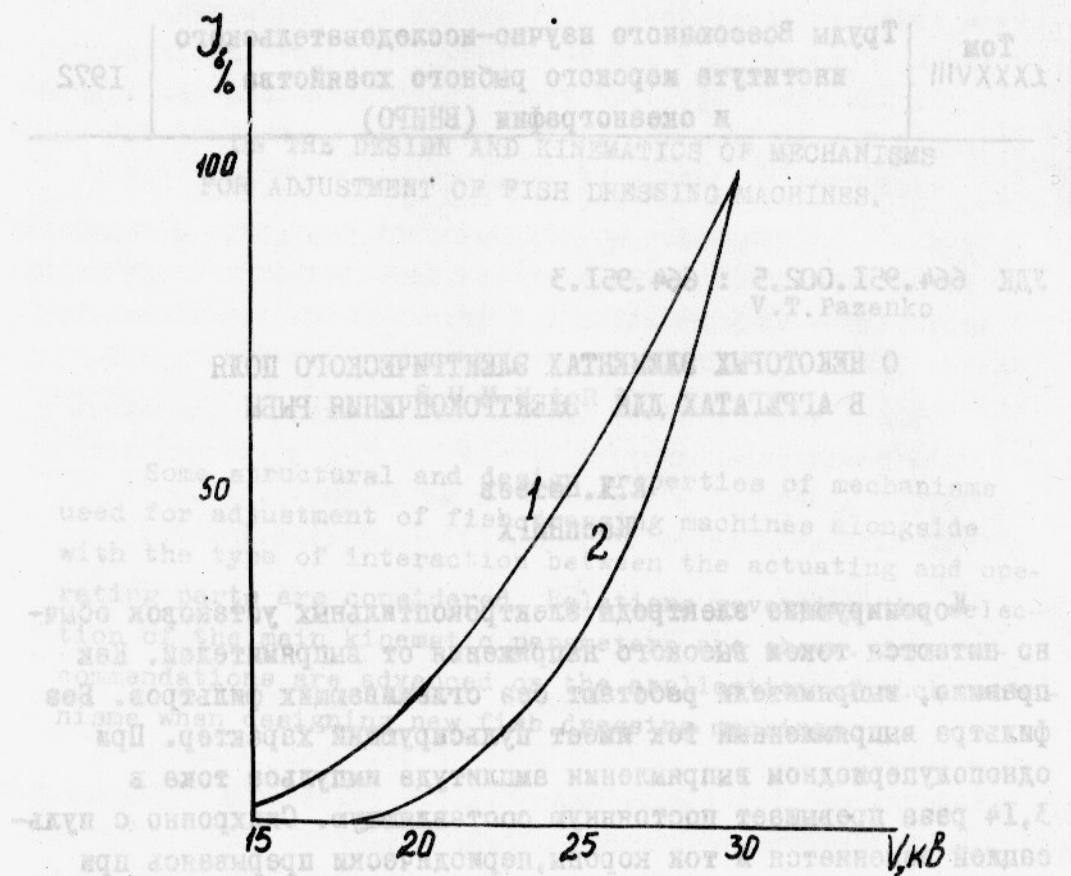


Рис. I

Как видно из рис. I, уменьшение напряжения менее резко отражается на токе короны игольчатого электрода, т.е. игольчатый электрод более приспособлен к работе при пульсирующем напряжении. Кроме того, коронный разряд с игольчатого электрода возбуждает "электрический ветер", (направленное движение электрических зарядов и воздуха), что способствует лучшему осаждению коптильных веществ на поверхность рыбы.

Для сравнения нами был взят струнный электрод из провода диаметром 0,31 мм. При работе в электрокоптильных установках такой провод нежелателен из-за недостаточной механической прочности, поэтому приходится пользоваться проводами большего диаметра и соответственно повышать рабочее напряжение. Недостаток струнных электродов - образование на них пленки из смолистых веществ, затрудняющей возникновение короны.

отвода этого отпайка отводимой от трансформатора. Для сглаживания пульсации напряжения выпрямителей, питаемых коронирующими электродами, более целесообразен емкостный фильтр.

Для расчета величины емкости фильтра выведена и приведена следующая формула

$$C_{MKF} = \frac{2 \cdot J \cdot t_p \cdot 10^6}{U_{max} - U_{min}}, \text{ мкФ} \quad (I)$$

где J – рабочий ток выпрямителя, в;

t_p – время разряда конденсатора, сек (см. рис.2), складывающееся из двух отрезков времени: $0,75T$ (где T – период тока в сек) и t_0 (отрезка времени, в течение которого вектор напряжения возрастает до значения $U_{min} = U_{max} \sin \alpha$).

По величине угла α вычисляется t_0 . При этом следует учесть, что угол 90° соответственно $0,25T$.

Формула (I) показывает, что величина требующейся емкости растет пропорционально выпрямленному току и обратно пропорционально пульсации – разности между максимальным и минимальным значениями напряжения.

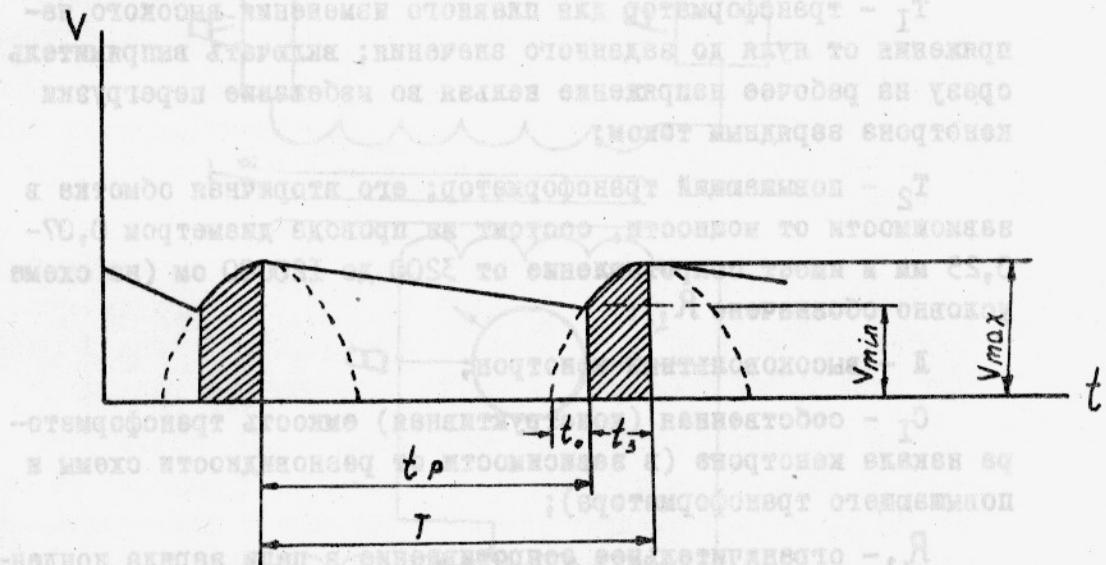


Рис.2

Из рис.2 видно, что конденсатор фильтра часть своего заряда теряет на поддержание тока в цепи в течение отрезка времени t_p и восстанавливает эту потерю в течение значительно более короткого отрезка времени t_3 . Во избежание импульса зарядного тока, превышающего допустимый ток через кенотрон и вторичную обмотку повышающего трансформатора выпрямителя, в цепи заряда конденсатора должно быть предусмотрено ограничительное сопротивление.

В случае короткого замыкания или пробоя в цепи коронирующих электродов происходит быстрый разряд конденсатора фильтра. При этом импульс разряда имеет значительную мощность, которая может оказаться разрушительной для самого конденсатора. Импульсу разряда сопутствует мощный импульс электромагнитного излучения, который, как показали опыты, может привести к появлению больших наведенных э.д.с. в окружающей электропроводке и на электрооборудовании, которые могут привести к пробою изоляции и другим нежелательным явлениям. Поэтому в цепи конденсатора необходимо сопротивление, ограничивающее разрядный ток.

В итоге принципиальная схема высоковольтного выпрямителя с коронирующими электродами без второстепенных деталей получает вид, приведенный на рис.3. На рисунке


T_1 - трансформатор для плавного изменения высокого напряжения от нуля до заданного значения; включать выпрямитель сразу на рабочее напряжение нельзя во избежание перегрузки кенотрона зарядным током;

T_2 - повышающий трансформатор; его вторичная обмотка в зависимости от мощности, состоит из провода диаметром 0,07-0,25 мм и имеет сопротивление от 3200 до 120000 ом (на схеме условно обозначено R_1);

L - высоковольтный кенотрон;

C_1 - собственная (конструктивная) емкость трансформатора накала кенотрона (в зависимости от разновидности схемы и повышающего трансформатора);

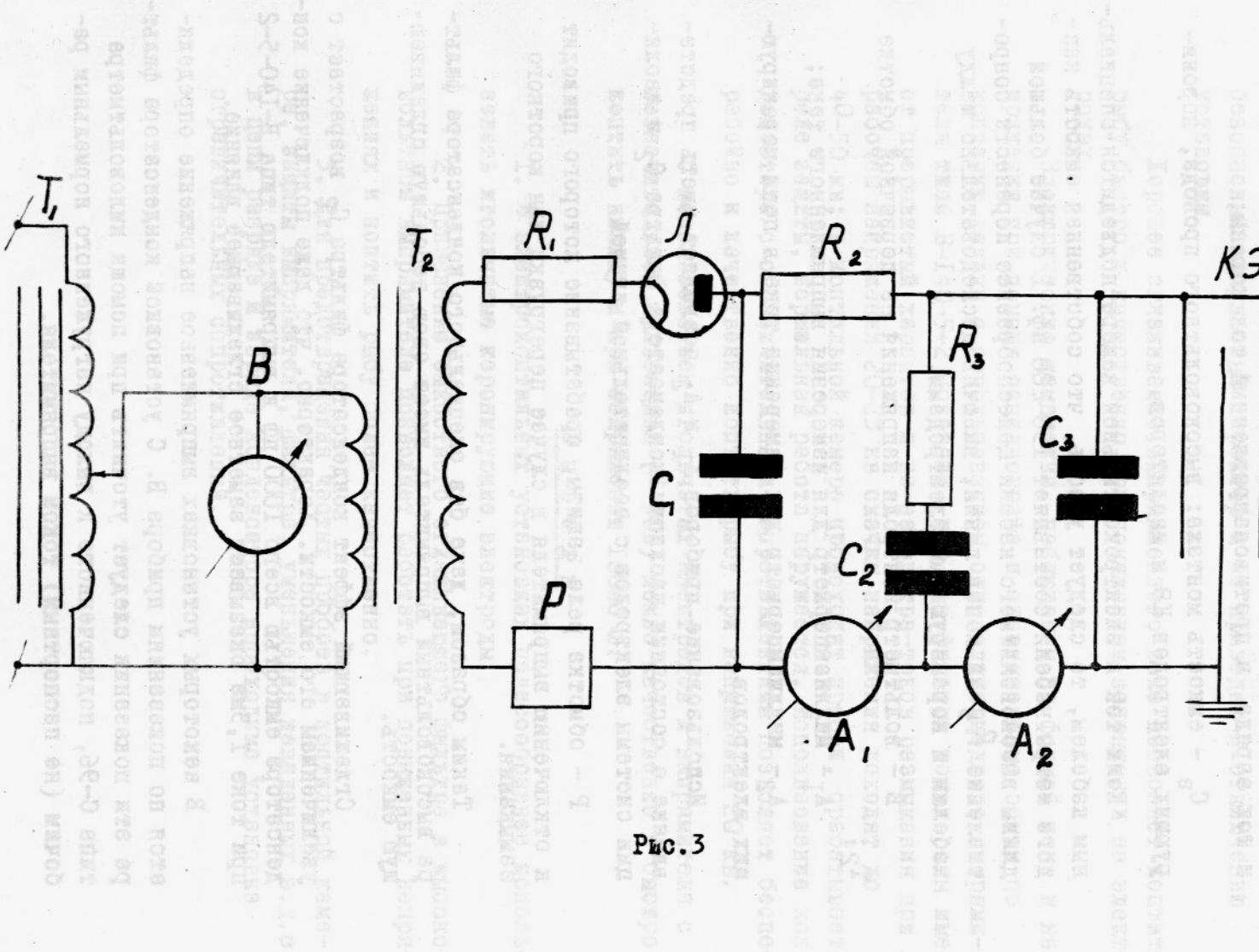R_2 - ограничительное сопротивление в цепи заряда конденсатора, при выборе которого следует учесть величину R_1 ;



C_2 - конденсатор фильтра;

R_3 - ограничитель тока разряда; при расчете мощности этого сопротивления следует учесть, что через него проходит и ток заряда, и противонаправленный ток короны;

C_3 - емкость монтажа: высоковольтного провода, коронирующих электродов КЭ и изолиторов.

Если ток к электрокоптильной камере подводится специальным кабелем, то следует учесть, что собственная емкость каждого метра кабеля составляет 150-200 пф. В случае большой длины высоковольтного кабеля целесообразнее перенести сопротивление R_3 на конец линии, включив последовательно между кабелем и коронирующими электродами.

V - вольтметр контроля напряжения на первичной обмотке T_2 ;

A_1 - миллиамперметр для измерения выпрямленного тока;

A_2 - миллиамперметр для измерения тока в цепи коронирующих электродов.

Использование приборов A_1 и A_2 позволяет иметь представление о состоянии изоляции конденсатора фильтра C_2 и изоляции системы электродов с соединительной линией.

P - обмотка реле защиты, срабатывание которого приводит к отключению выпрямителя в случае перегрузки или короткого замыкания.

Таким образом, даже без специального конденсатора фильтра высоковольтный выпрямитель имеет свою небольшую сглаживающую емкость.

Сглаживающий эффект конденсатора фильтра C_2 возрастает с увеличением его емкости. Характерно, что даже подключение конденсатора емкостью всего 1000 пф к выпрямителю типа В-140-5-2 при токе 1,5ма оказывает заметное сглаживающее влияние.

В некоторых установках выпрямленное напряжение определяется по показаниям прибора V . С установкой конденсатора фильтра эти показания следует уточнить при помощи киловольтметра типа С-96, подключенного к выходу нагруженного нормальным рабочим (не паспортным) током выпрямителя.

Благодаря сопротивлениям R_2 и R_3 работа электрокоптильной установки становится значительно устойчивее, пробои между коронирующими электродами и транспортером с рыбой носят безопасный импульсный характер и не приводят к отключению установки.

Хорошее сглаживание выпрямленного тока позволяет коптить рыбу быстро и качественно при пониженном напряжении на электродах.

Электрические изменения, наблюдения за формой тока и напряжения при помощи осциллографа и сравнительные опыты по копчению кильки с использованием однополупериодного выпрямителя типа В-140-5-2 показали, что без фильтра ток короны имеет прерывистый характер и из-за экстрапоков размыкания при рабочем напряжении 20-25 кв скачки напряжения доходят до 40-50 кв; в коптильной камере происходят пробои, срабатывает реле защиты, нормальная работа нарушается. Использование конденсатора с ограничительными сопротивлениями позволяет безопасно и качественно коптить рыбу при напряжении 20 кв.

С использованием игольчатых электродов и выпрямителя с незначительной пульсацией (± 50 в) можно качественно и быстро коптить кильку и при напряжении 10000 в.

Выводы

1. В электрокоптильных установках целесообразнее использовать игольчатые коронирующие электроды.

2. Применение емкостного сглаживающего фильтра в высоковольтном выпрямителе позволяет работать при пониженных напряжениях и коптить рыбу более качественно.

3. Для предотвращения частых пробоев в коптильной камере, защиты выпрямителя, фильтра, уменьшения паваденных э.д.с. в цепи разряда и заряда конденсатора необходима установка ограничительных сопротивлений.

Амплитуда колебаний камеры при помощи смеси из кубиков льда, пробои которых изготовлены с расчетом подъема одной рамки одновременно другой на 5, 10, 15 мм. Частоту колебаний, которая должна рассчитываться из 10, 20, 40 колебаний в минуту, изменяется смесью льда и соли.

ON SOME ELEMENTS OF THE ELECTRIC FIELD IN THE
ELECTRIC FISH SMOKING UNITS

A.H.Pateev

S U M M A R Y

The results of comparative tests of string and needle-ed corona-on electrodes are given. The method of estimating the condensance of the smoothing condenser to a high-voltage rectifier is described. The rectifier circuit is discussed and some recommendations are given to improve the rectifier-electrode system.